

# 九年级物理试题参考答案及评分标准

**一、选择题(每小题 3 分,共 48 分;每小题只有一项是符合题目要求的。答案填在下面的表格中)**

1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.C 7.B 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.B 14.B  
15.A 16.C

**二、填空题(每空 1 分,共 16 分)**



17.做功 无规则运动 比热容  $18.6.3 \times 10^9$  30 19.N 正 左

20.1 10 6 21.2 : 1 2 : 1

22.(1)当滑动变阻器接入电路中的电阻过小时,会造成灯泡两端的电压过大损坏小灯泡  
(2)17.5 (3)丙

**三、实验探究题:(共 18 分)**

23.(3 分)

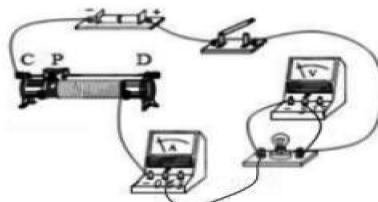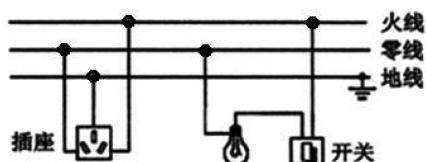

24.(5 分)(1)秒表;(2)质量;(3)吸热;(4)煤油;(5)偏小。

25.(6 分)(1)如上图(2)C;(3)断路;(4)2.2;D;0.5;

26.(4 分)(1)条形磁铁;(2)电流;(3)控制两次实验的电流大小不变;通电螺线管磁场强弱与线圈匝数。

**四、计算题(解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,共 18 分)**

27.(8 分)(1)由图象可知,污染指数为 50 时,可变电阻连入电路中的阻值为  $50 \Omega$ , ..... 2 分  
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,

所以,电路中的电流: $I = \frac{U}{R + R_0} = \frac{3 V}{10 \Omega + 50 \Omega} = 0.05 A$ 。 ..... 2 分

(2)电压表示数为 1 V 时,电路中电流: $I = \frac{U_R}{R} = \frac{1 V}{10 \Omega} = 0.1 A$ , ..... 1 分

因串联电路中总电压等于各分电压之和,

所以,可变电阻两端电压: $U_0 = U - U_R = 3 V - 1 V = 2 V$ , ..... 1 分

由欧姆定律得,可变电阻连入电路中的阻值: $R' = \frac{U_0}{I} = \frac{2\text{ V}}{0.1\text{ A}} = 20\Omega$ , ..... 1分

由图象可知,电阻为 $20\Omega$ 时,污染指数为150,属于重度污染。 ..... 1分

28.(10分)解:(1)当S接高温档触点时,电路为 $R_3$ 的简单电路,

由 $P=UI=\frac{U^2}{R}$ 可得, $R_3$ 的阻值: $R_3 = \frac{U^2}{P_{\text{高温}}} = \frac{(220\text{ V})^2}{1100\text{ W}} = 44\Omega$ , ..... 2分

当S接中温档触点时, $R_2$ 、 $R_3$ 串联,则此时电路中的总电阻:

$R_{\text{总}} = \frac{U^2}{P_{\text{中}}} = \frac{(220\text{ V})^2}{440\text{ W}} = 110\Omega$ , ..... 1分

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,

所以, $R_2$ 的阻值: $R_2 = R_{\text{总}} - R_3 = 110\Omega - 44\Omega = 66\Omega$ , ..... 1分

(2)当S接低温档触点时, $R_1$ 、 $R_3$ 串联,则加热杯的低温档功率:

由 $P=UI$ 可得: $P_{\text{低}} = \frac{U^2}{R_1 + R_3} = \frac{(220\text{ V})^2}{176\Omega + 44\Omega} = 220\text{ W}$ , ..... 3分

(3)满壶水的体积:

$$V = 1\text{ L} = 1\text{ dm}^3 = 1 \times 10^{-3}\text{ m}^3,$$

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得,水的质量: $m = \rho V = 1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3 \times 1 \times 10^{-3}\text{ m}^3 = 1\text{ kg}$ , ..... 1分

水吸收的热量:

$$Q_{\text{吸}} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3\text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1\text{ kg} \times (100^\circ\text{C} - 12^\circ\text{C}) = 3.696 \times 10^5\text{ J}, \quad \dots \quad 1\text{分}$$

不计热量损失时,消耗的电能:

$$W = Q_{\text{吸}} = 3.696 \times 10^5\text{ J},$$

由 $P = \frac{W}{t}$ 可得,需要的加热时间: $t' = \frac{W}{P_{\text{加热}}} = \frac{3.696 \times 10^5\text{ J}}{1100\text{ W}} = 336\text{ s}$  ..... 1分